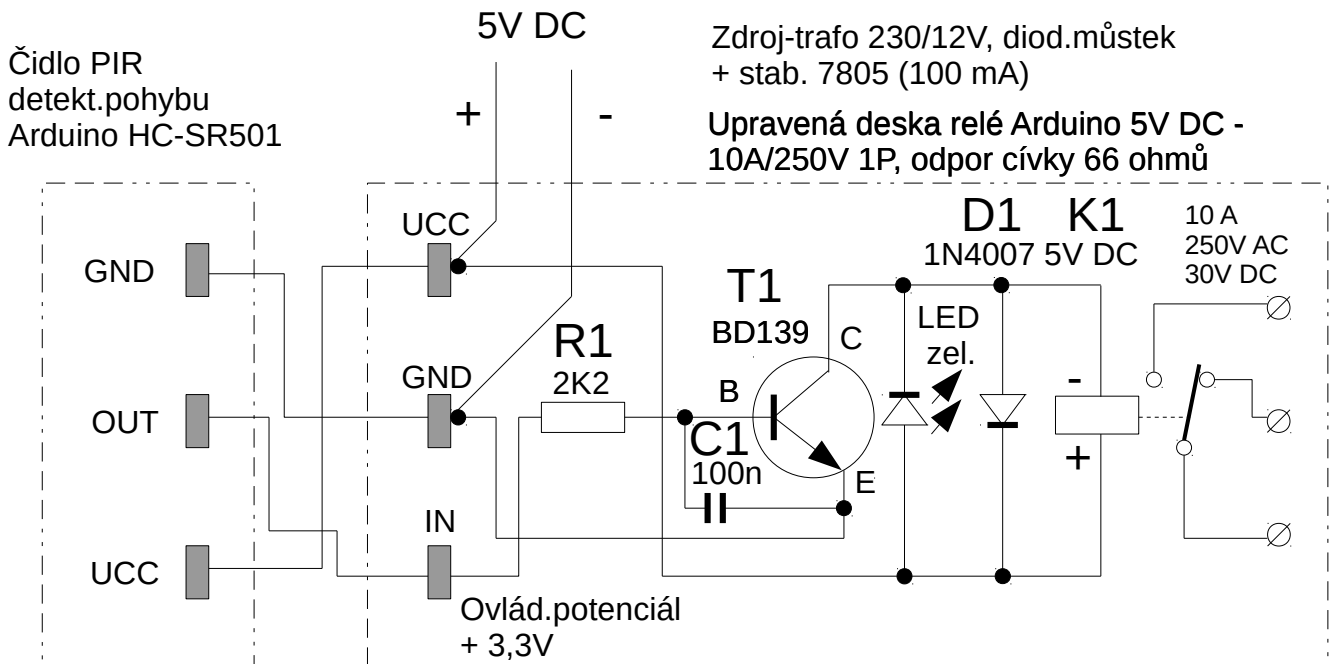



# Schema zapojení čidla PIR a úpravy relé Arduino

(Původní relé Arduino osazeno tranzistorem PNP, potenciál IN -)




Na originální desce relé Arduino proškrábnuty spoje shora mezi kolíky UCC/GND/IN směrem do desky a rovněž i z druhé strany

Shora

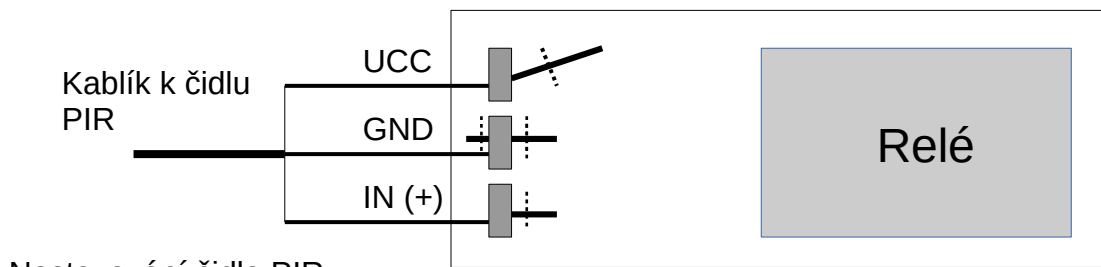

Nastavování čidla PIR

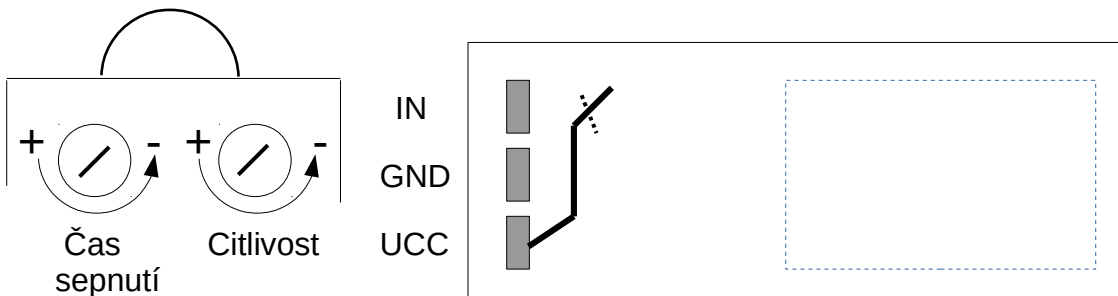

Propojení součástek  
ze spodu desky

